


Departamento de Tecnoloxía

Curso 2010-11




Transistores

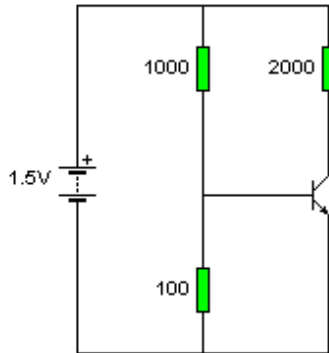
1. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 100$)



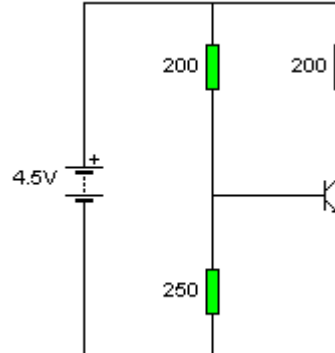
4. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 300$)



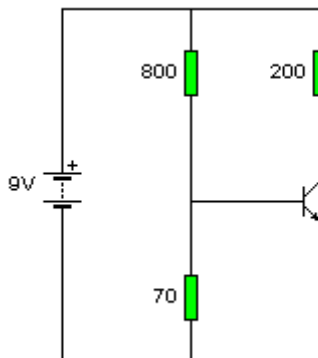
2. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 30$)



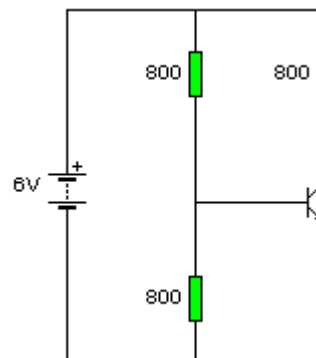
5. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 100$)



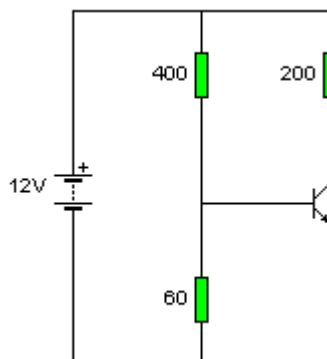3. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 30$)



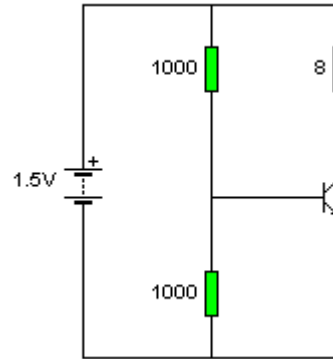6. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 60$)




Departamento de Tecnoloxía

Curso 2010-11



Transistores

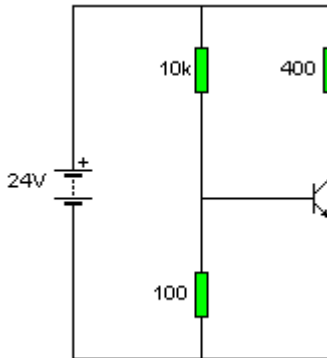7. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 100$)



Pasos para a resolución:

1. Supoñemos zona activa: $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$

2. Calculamos I_1 e I_2 :

$$I_1 = \frac{V_a - 0,7}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{0,7}{R_2}$$

3. Comparamos I_1 e I_2 :

- Se $I_1 < I_2$ en zona de corte
- Se $I_1 > I_2$ en zona activa

4. Calculamos I_B :

$$I_B = I_1 - I_2$$

5. Calculamos I_C :

$$I_C = \beta I_B$$

6. Calculamos a tensión que cae en R_C :


$$V_{R_C} = I_C R_C$$

- Se $V_{R_C} < V_a$ en zona activa
- Se $V_{R_C} > V_a$ en zona de saturación

7. Damos os valores das magnitudes:

- I_B, I_C, I_E
- V_{BE}, V_{CE}

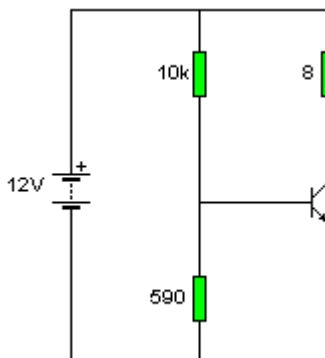8. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 50$)



9. Resolve o seguinte circuío ($\beta = 30$)

